



Solución guía 2: Amplificadores de instrumentación

La solución consiste en agregar un buffer a cada entrada antes de que sean restadas por el amplificador diferencial y de esta forma, las variaciones en la impedancia del electrodo o el cable no van a tener un efecto negativo. A esta configuración con 3 amplificadores operacionales se la llama “amplificador de instrumentación”.

